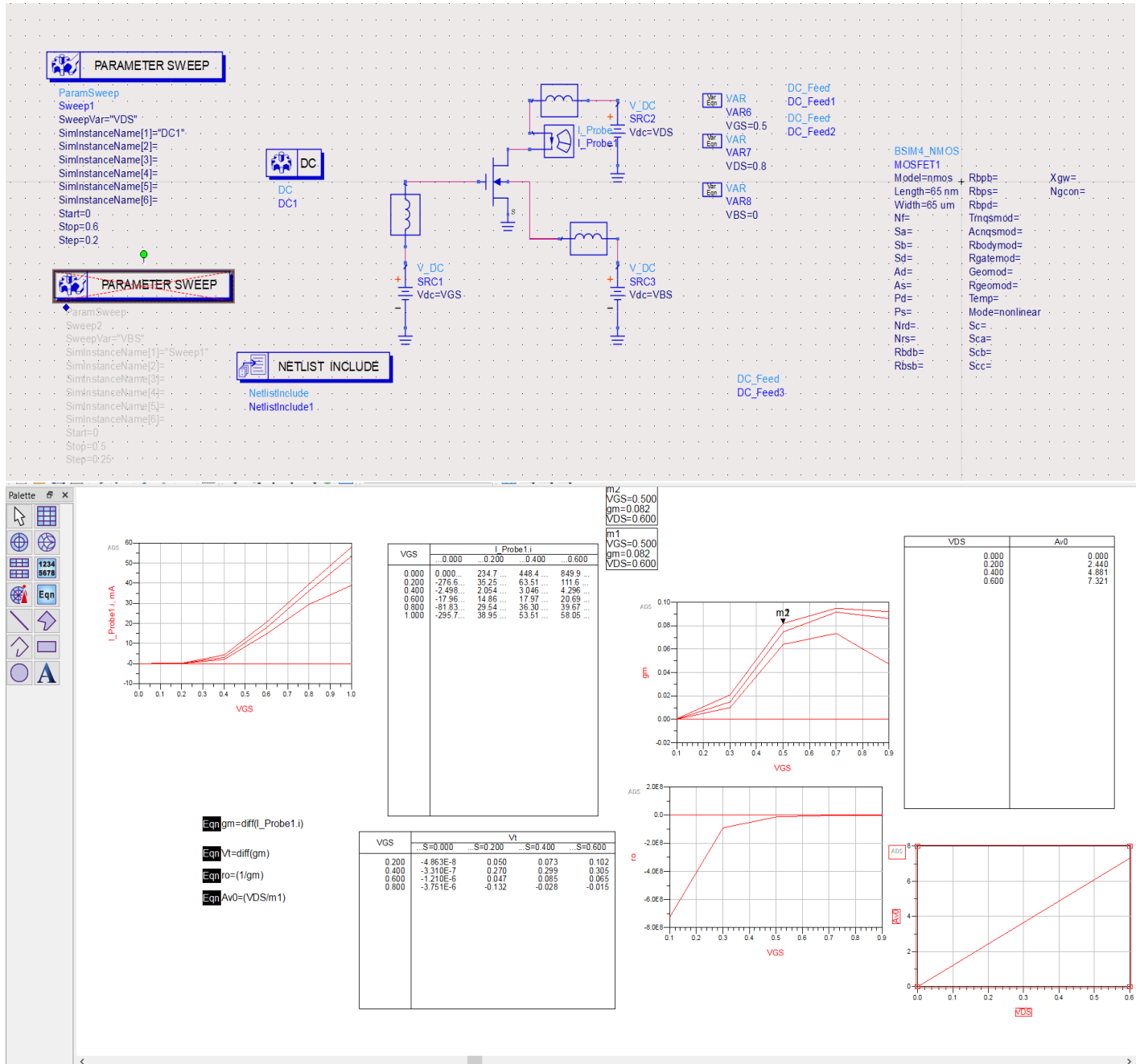




Term Work 1

S. Chandra Moulee – P2VLD21016

1. MOS Device Characteristics:





2. Frequency Response:

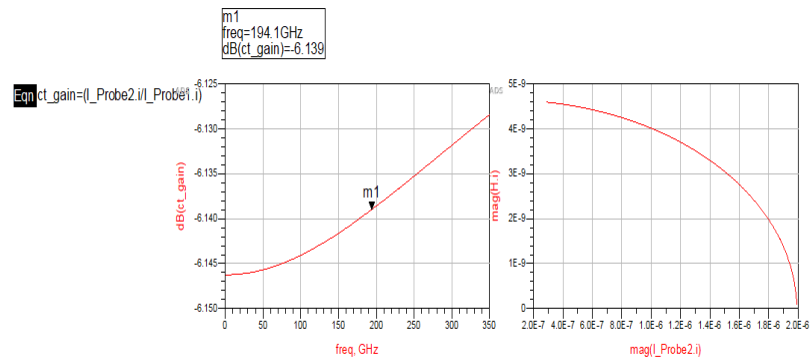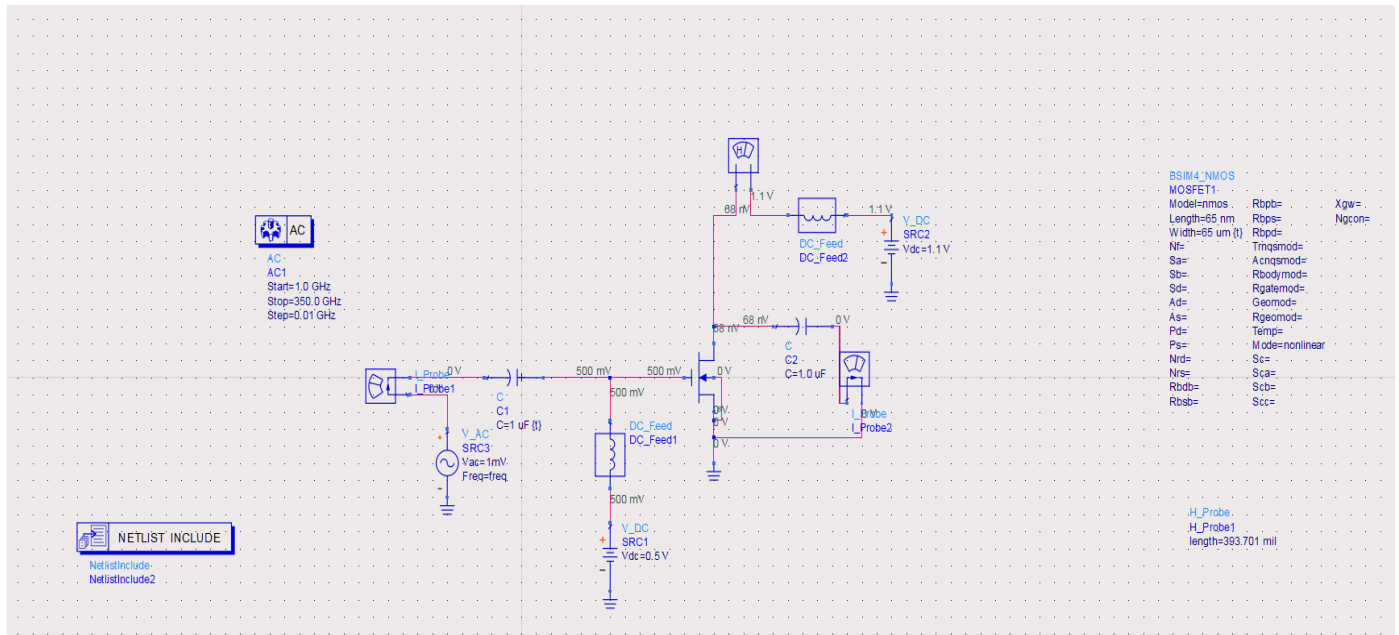

freq	ct_gain
1.000 GHz	0.493 / 0.011
1.010 GHz	0.493 / 0.011
1.020 GHz	0.493 / 0.011
1.030 GHz	0.493 / 0.010
1.040 GHz	0.493 / 0.010
1.050 GHz	0.493 / 0.010
1.060 GHz	0.493 / 0.010
1.070 GHz	0.493 / 0.010
1.080 GHz	0.493 / 0.010
1.090 GHz	0.493 / 0.010
1.100 GHz	0.493 / 0.010
1.110 GHz	0.493 / 0.010
1.120 GHz	0.493 / 0.010
1.130 GHz	0.493 / 0.010

freq	H_i
1.000 GHz	4.590E-9 / -8.335
1.010 GHz	4.589E-9 / -8.417
1.020 GHz	4.588E-9 / -8.499
1.030 GHz	4.587E-9 / -8.581
1.040 GHz	4.586E-9 / -8.663
1.050 GHz	4.585E-9 / -8.745
1.060 GHz	4.584E-9 / -8.827
1.070 GHz	4.583E-9 / -8.909
1.080 GHz	4.582E-9 / -8.991
1.090 GHz	4.581E-9 / -9.072
1.100 GHz	4.580E-9 / -9.154
1.110 GHz	4.579E-9 / -9.236
1.120 GHz	4.578E-9 / -9.318
1.130 GHz	4.577E-9 / -9.399
1.140 GHz	4.576E-9 / -9.481
1.150 GHz	4.574E-9 / -9.562
1.160 GHz	4.573E-9 / -9.644
1.170 GHz	4.572E-9 / -9.725
1.180 GHz	4.571E-9 / -9.807
1.190 GHz	4.570E-9 / -9.888
1.200 GHz	4.569E-9 / -9.970
1.210 GHz	4.568E-9 / -10.051
1.220 GHz	4.567E-9 / -10.132
1.230 GHz	4.565E-9 / -10.214
1.240 GHz	4.564E-9 / -10.295
1.250 GHz	4.563E-9 / -10.376
1.260 GHz	4.562E-9 / -10.457
1.270 GHz	4.561E-9 / -10.538
1.280 GHz	4.559E-9 / -10.619
1.290 GHz	4.558E-9 / -10.700

3. Current source without reference:

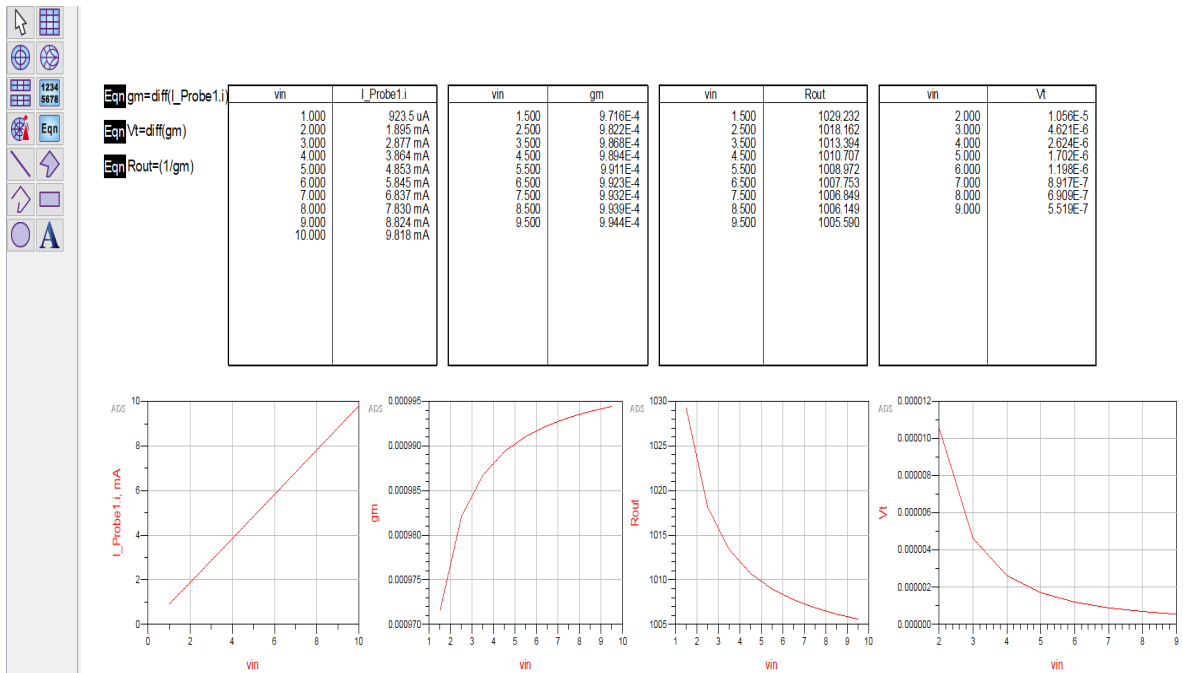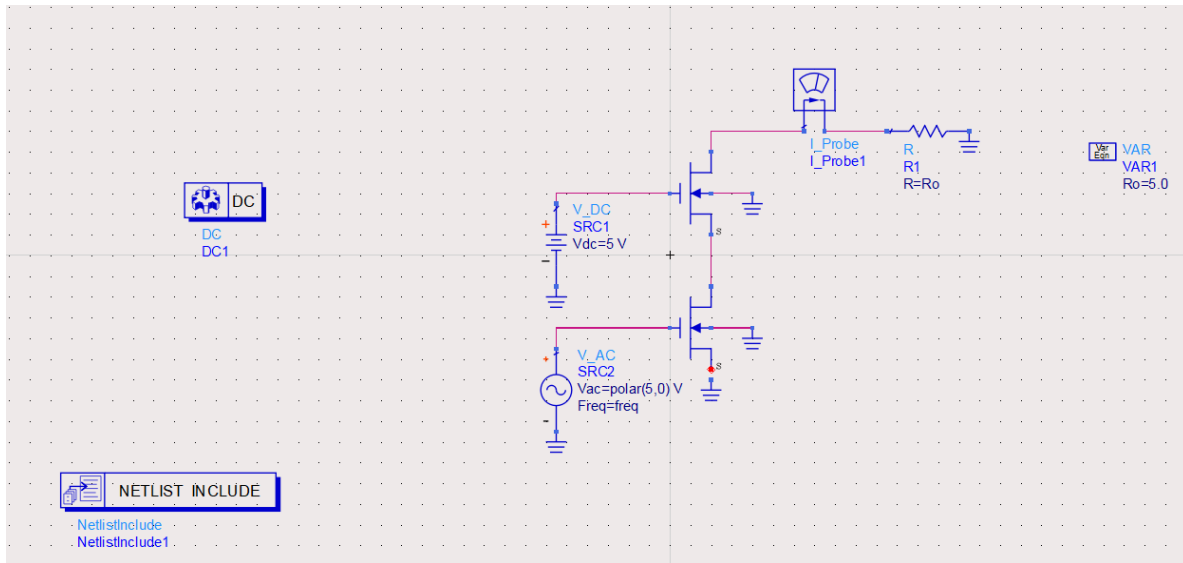


$$G_m = \text{diff}(I_{out})$$

$$V_t = \text{diff}(g_m)$$

$$R_o = 1/g_m$$

4. Current Source with reference:

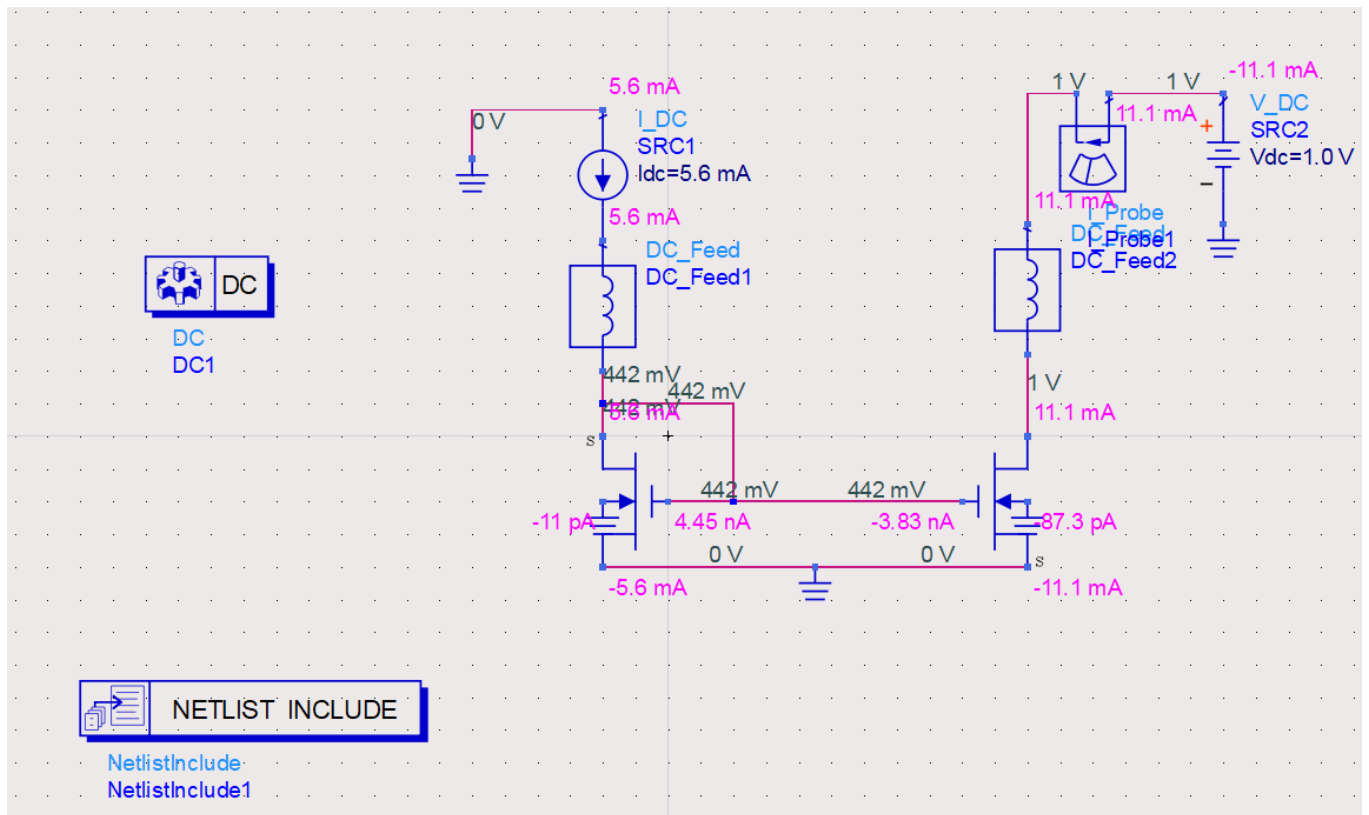

Device Operating Point:1


BSIM4	MOSFET1
Id	11.1 mA
Ig	-3.83 nA
Is	-11.1 mA
Ib	-87.3 pA
Power	11.1 mW
Gm	86.9 mS
Gmb	19.6 mS
Gds	11.2 mS
Vth	311 mV
Vdsat	105 mV
dQg_dVgb	82.8 fF
dQg_dVdb	-17.8 fF
dQg_dVsb	-62.8 fF
dQb_dVgb	-7.97 fF
dQb_dVdb	-125 aF
dQb_dVsb	1.38 fF
dQd_dVgb	-28.5 fF

Device Operating Point:1	
dQd_dvdb	19.3 fF
dQd_dvsb	11 fF
Vgs	442 mV
Vds	1 V
Vbs	326 pV
Vgms	442 mV
Vges	442 mV
Vdbs	170 pV
Vsbs	163 pV
Ids	11.1 mA
Ibs	1.95e-22 A
Ibd	-1e+03 fA
Isub	86.3 pA
Igso	3.42 nA
Igdo	-8.46 nA
Igb	700 aA
Igcs	612 pA
Igcd	592 pA
Igidl	0 A
Igisl	0 A

$$R_o = (1 / (0.04 * g_m)) = (1 / (0.04 * 86.9 \times 10^{-3}))$$

$$R_o = 287.69 \text{ ohms}$$

5. Cascode without reference:

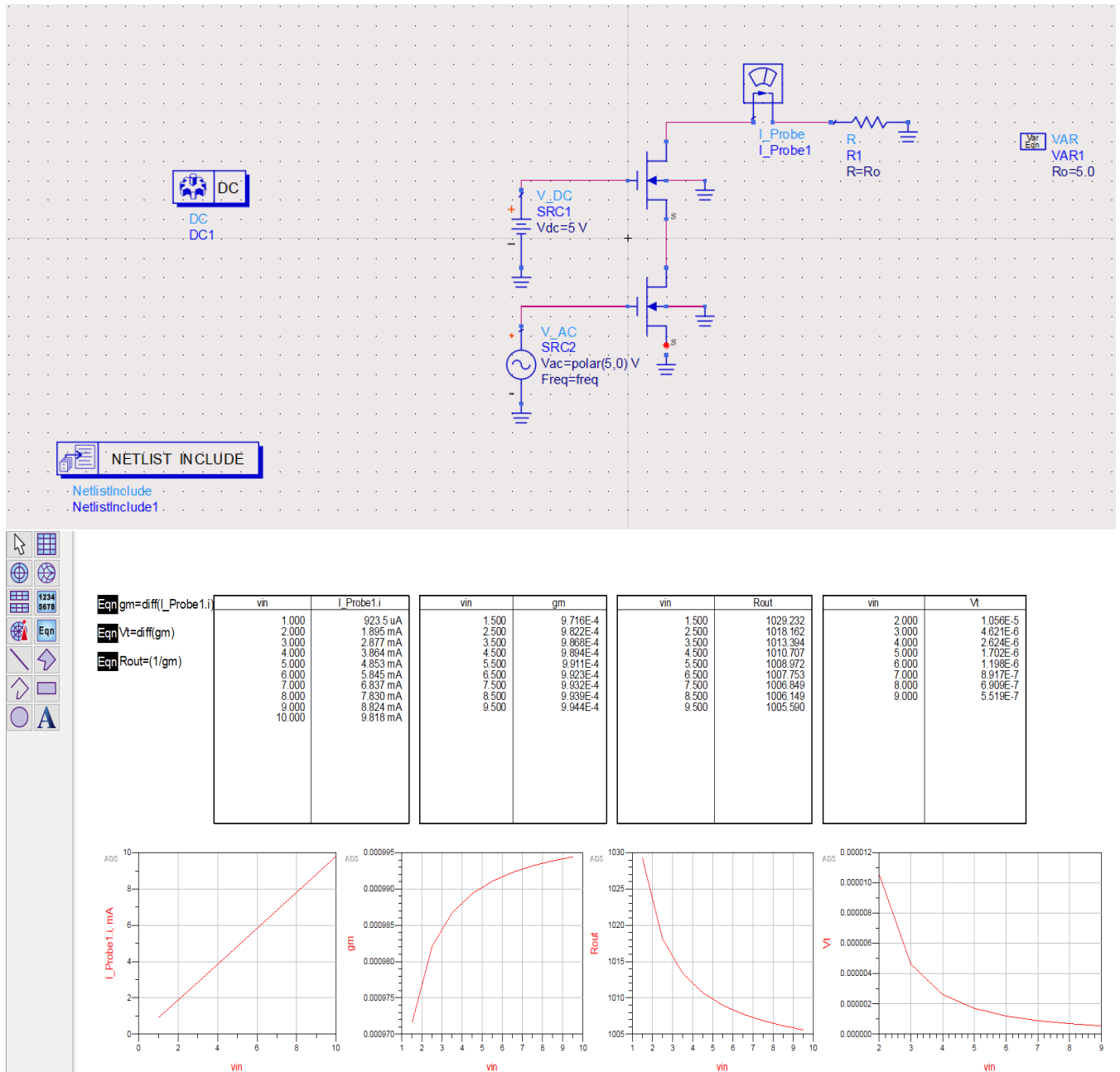


$$G_m = \text{diff}(I_{out})$$

$$V_t = \text{diff}(g_m)$$

$$R_o = 1/g_m$$

6. Cascode with reference:

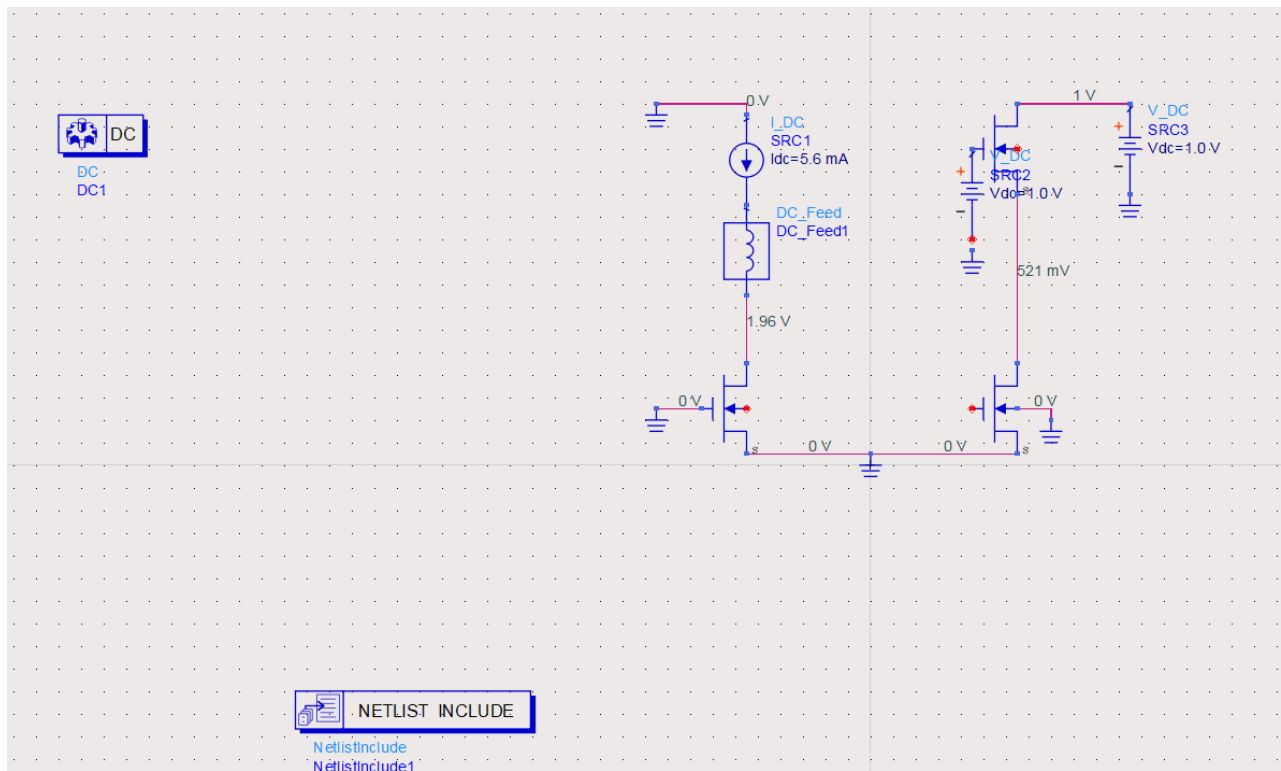

```

-----
BSIM4              MOSFET2

Id                  15.2 mA
Ig                  -49.6 fA
Is                  -15.2 mA
Ib                  -326 fA
Power               14 mW
Gm                  94.9 mS
Gmb                 24.2 mS
Gds                 12.4 mS
Vth                 263 mV
Vdsat               121 mV
dQg_dVgb            85.1 fF
dQg_dVdb            -18.1 fF
dQg_dVsb            -64.8 fF
dQb_dVgb            -8.47 fF
dQb_dVdb            -61.5 aF
dQb_dVsb            668 aF
dQd_dVgb            -29.5 fF

```

dQd_dVdb	19.7 fF
dQd_dVsb	12.1 fF
Vgs	441 mV
Vds	916 mV
Vbs	242 mV
Vgms	441 mV
Vges	441 mV
Vdbs	242 mV
Vsbs	242 mV
Ids	15.2 mA
Ibs	63.1 pA
Ibd	-674 fA
Isub	62.8 pA
Igso	3.38 nA
Igdo	-4.48 nA
Igb	242 aA
Igcs	559 pA
Igcd	537 pA
Igidl	0 A
Igisl	0 A

$$V_{min} = V_{ov4} + V_{ov2}$$

$$V_{04} = V_{gs4} - V_t = 441 - 263 \text{ mV}$$

$$V_{02} = V_{gs2} - V_t = 755 - 415 \text{ mV}$$

$$V_{min} = 518 \text{ mV}$$

$$R_{out} = g_{m4} * r_{04} * r_{02} = 94.9 \text{ m} * (1 / 0.04 * 5.6 * 10^{-3})$$

$$R_{out} = 1794.6 \text{ ohm}$$